
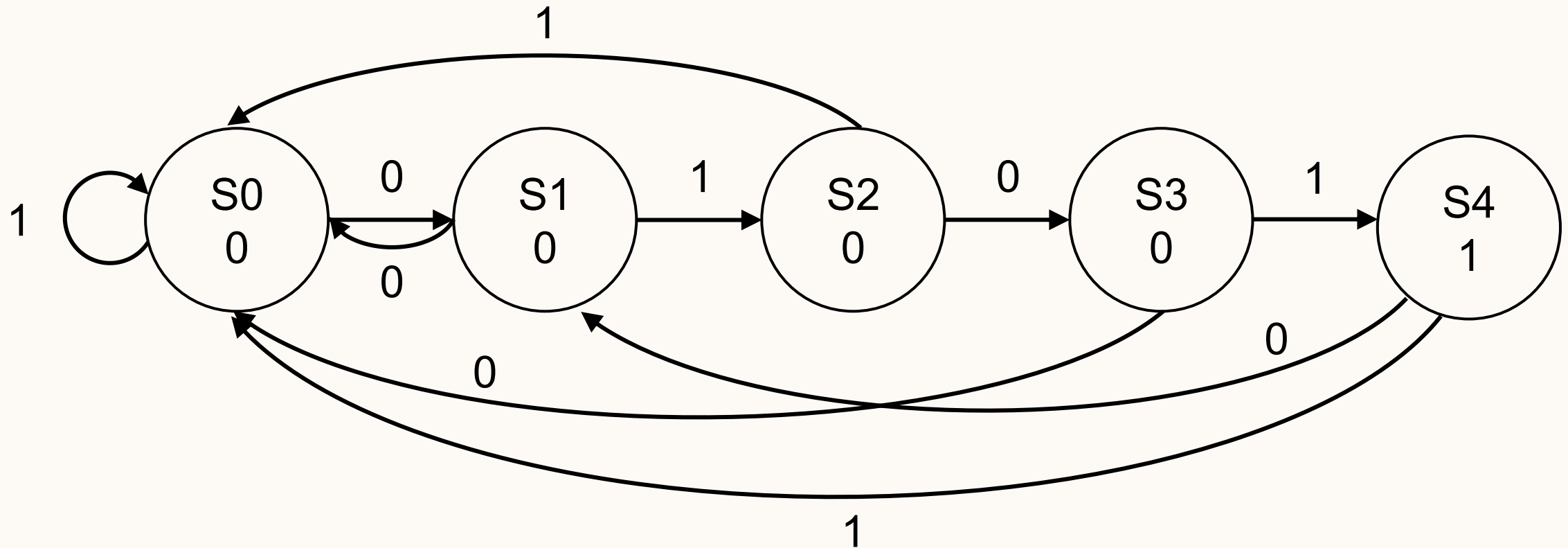


Input = digit entered
Output = unlocked?

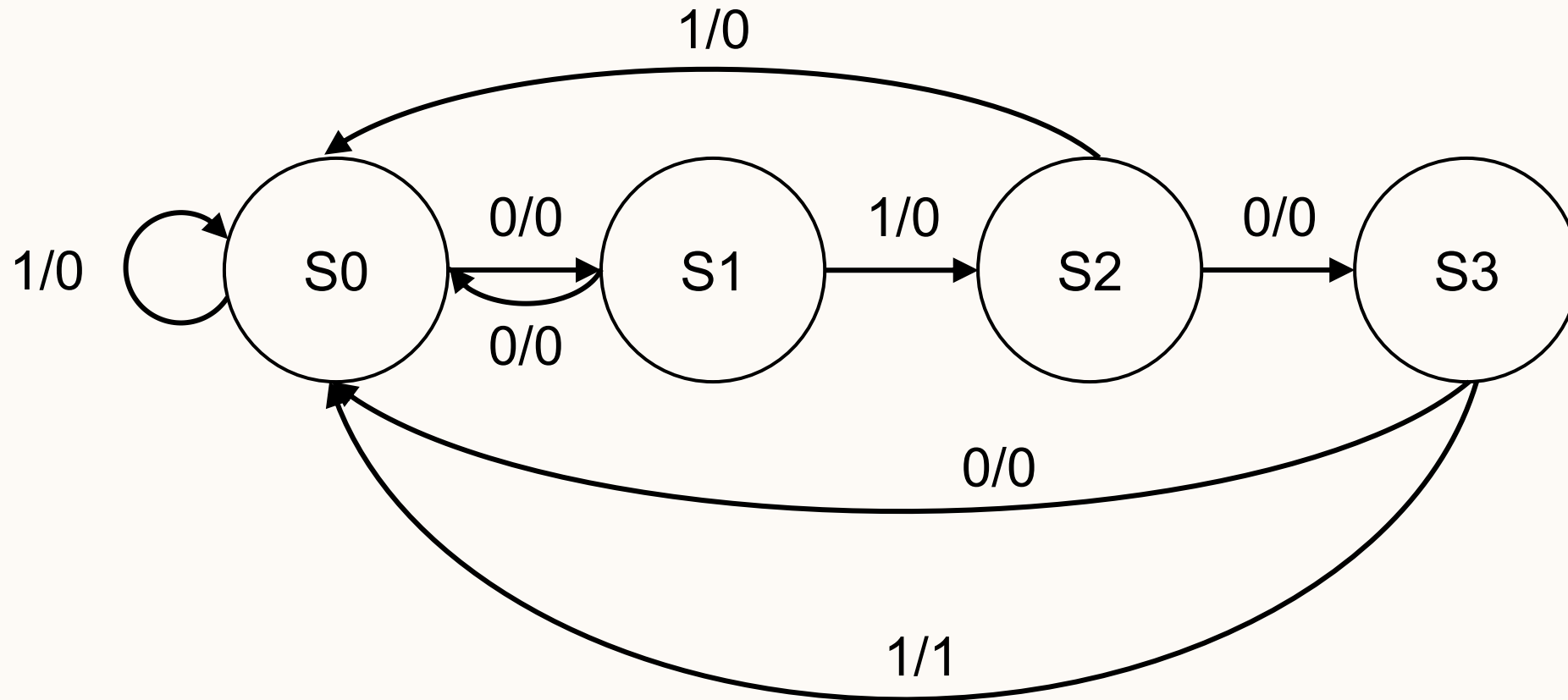

Input = digit entered
Output = unlocked?

How can we make this
a Mealy machine..?



Sa_old	Sb_old	In	Sa_new	Sb_new	Out
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1

S0 = 00

S1 = 01

S2 = 10

S3 = 11

Sa = MSB of state

In = bit entered

Sb = LSB of state

Out = unlocked?

new MSB

Sa Sb \ In		0	1
		0	1
00		0	0
01		0	1
11		0	0
10		1	0

$$(\neg Sa \wedge Sb \wedge In) \vee (Sa \wedge \neg Sb \wedge \neg In)$$

new LSB

Sa Sb \ In		0	1
		0	1
00		1	0
01		0	0
11		0	0
10		1	0

$$(\neg Sb \wedge \neg In)$$

Out

Sa Sb \ In		0	1
		0	1
00		0	0
01		0	0
11		0	1
10		0	0

$$(Sa \wedge Sb \wedge In)$$

Sa = old MSB, Sb = old LSB